

Eletrônica Industrial

Retificadores Não Controlados

| Circuito                                        | Tensão na Fonte ( $V_{max}$ ) | Tensão Eficaz na Fonte ( $V_{rms}$ )                           | Tensão na Carga ( $V_{o_{rms}}$ )                                                     | Tensão Eficaz na Carga ( $V_{o_{rms}}$ )                                                         | Tensão no Diodo ( $V_{d_s}$ )                                               | Tensão Eficaz no Diodo ( $V_{d_{rms}}$ )                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ret. Monofásico de Meia Onda Não Controlado     | $Vf\sqrt{2}$                  | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$    | $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{max} \sin(wt) dwt$                                      | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                                      | $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{max} \sin(wt) dwt$                            | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                            |
| Ret. Monofásico de Onda Completa Não Controlado | $Vf\sqrt{2}$                  | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_{max} \sin(wt) dwt$                                       | $\sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                                       | $\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{max} \sin(wt) dwt$                            | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                            |
| Ret. Trifásico de Meia Onda Não Controlado      | $Vf\sqrt{2}$                  | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{\frac{2\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} V_{max} \sin(wt) dwt$ | $\sqrt{\frac{1}{\frac{2\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} V_{max} \sin(wt) dwt$ | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ |
| Ret. Trifásico de Onda Completa Não Controlado  | $Vf\sqrt{2} \sqrt{3}$         | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} V_{max} \sin(wt) dwt$  | $\sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$  | $\frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} V_{max} \sin(wt) dwt$               | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$               |

Retificadores Controlados

| Circuito                                    | Tensão na Fonte ( $V_i$ ) | Tensão Eficaz na Fonte ( $V_{rms}$ )                                | Tensão na Carga ( $V_{o_{rms}}$ )                                                                   | Tensão Eficaz na Carga ( $V_{o_{rms}}$ )                                                                       | Tensão no Diodo ( $V_{d_{rms}}$ )                                                         | Tensão Eficaz no Diodo ( $V_{d_{rms}}$ )                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ret. Monofásico de Meia Onda Controlado     | $Vf\sqrt{2}$              | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^{2\pi} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi V_{max} \sin(wt) dwt$                                               | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                                               | $\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt$                                 | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                                     |
| Ret. Monofásico de Onda Completa Controlado | $Vf\sqrt{2}$              | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^{2\pi} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{\pi} \int_\alpha^\pi V_{max} \sin(wt) dwt$                                                | $\sqrt{\frac{1}{\pi} \int_\alpha^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                                                | $\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt$                                 | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                                     |
| Ret. Trifásico de Meia Onda Controlado      | $Vf\sqrt{2}$              | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^{2\pi} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{\frac{2\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} V_{max} \sin(wt) dwt$ | $\sqrt{\frac{1}{\frac{2\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} V_{max} \sin(wt) dwt$ | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5\pi}{6}+\alpha} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ |
| Ret. Trifásico de Onda Completa Controlado  | $Vf\sqrt{2} \sqrt{3}$     | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^{2\pi} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$ | $\frac{1}{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} V_{max} \sin(wt) dwt$  | $\sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$  | $\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} V_{max} \sin(wt) dwt$                 | $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_\alpha^{\frac{2\pi}{3}+\alpha} V_{max}^2 \sin^2(wt) dwt}$                 |

$$\int_i^f \sin^2(wt) dwt = \left[ \frac{wt}{2} - \frac{\sin(2wt)}{4} \right]_i^f$$